

Microeletrônica



Aula #10 → Multiplicação e Divisão: conceitos básicos
Operações de rotação e deslocamento

□ Professor: Fernando Gehm Moraes

□ Livro texto:

Digital Integrated Circuits a Design Perspective - Rabaey

C MOS VLSI Design - Weste

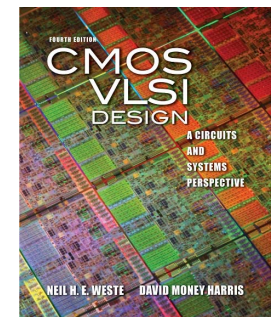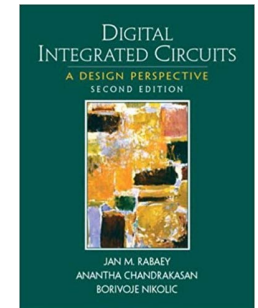

Revisão das lâminas: 16/maio/2025

Conceitos básicos para multiplicação

multiplicand 1101 (13)

multiplier * 1011 (11)

Partial products

1101

1101


0000

1101


10001111 (143)

- ❑ product of 2 n-bit numbers is an 2n-bit number
 - sum of n n-bit partial products
- ❑ unsigned

Multiplicação

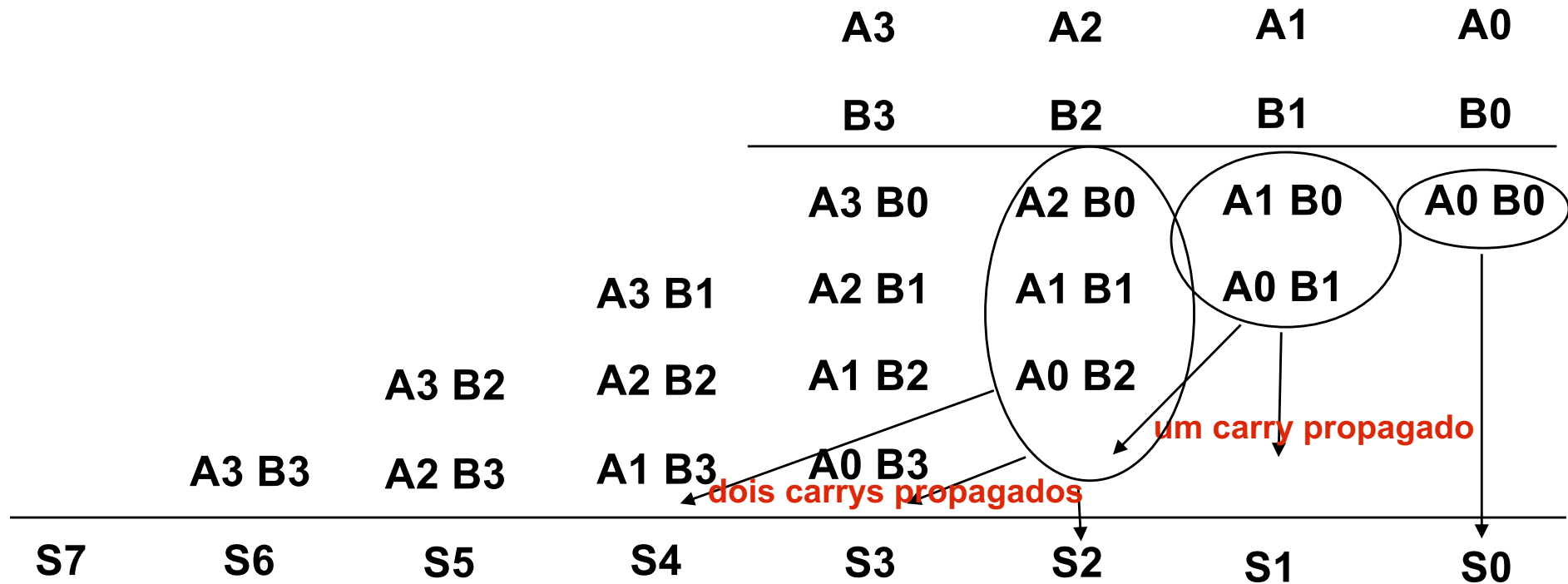


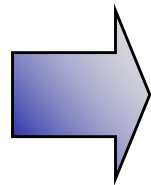Quanto maior o número de produtos parciais a somar maior o número de bits de vai-um gerados



PROBLEMA

Multiplicador “array”

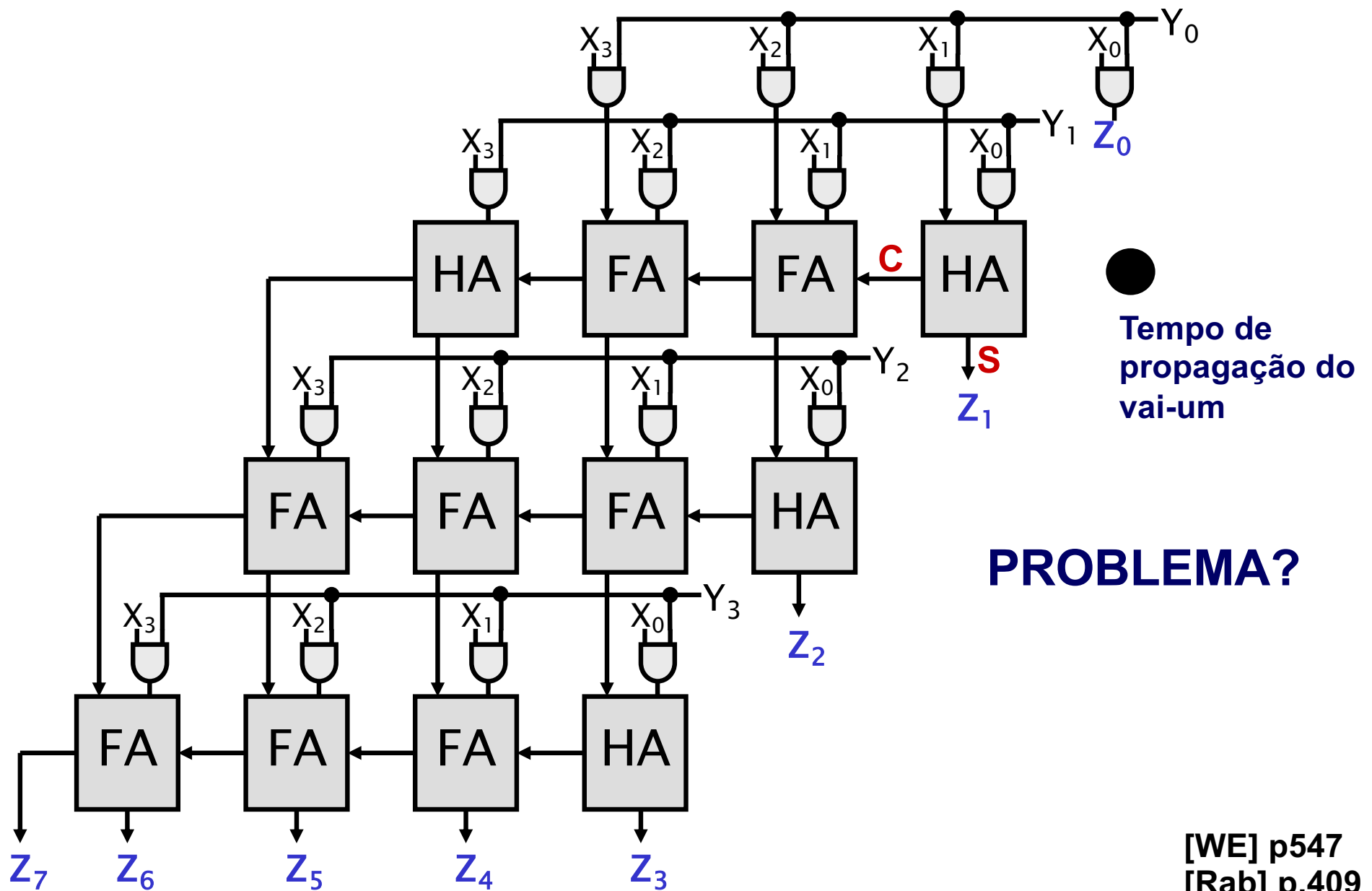

Carry-save Addition

- ❑ Speeding up multiplication is a matter of speeding up the summing of the partial products.
- ❑ “Carry-save” addition can help.
- ❑ Carry-save addition passes (saves) the carries to the output, rather than propagating them.

- ❑ Example: sum three numbers, $3_{10} = 0011$, $2_{10} = 0010$, $3_{10} = 0011$


$$\begin{array}{r}
 3_{10} \quad 0011 \\
 + 2_{10} \quad 0010 \\
 \hline
 c \quad 0100 = 4_{10} \\
 s \quad 0001 = 1_{10}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r} 3_{10} \quad 0011 \\ + 2_{10} \quad 0010 \\ \hline c \quad 0100 = 4_{10} \\ s \quad 0001 = 1_{10} \end{array}} \right\} \text{carry-save add}$$

$$\begin{array}{r}
 3_{10} \quad 0011 \\
 \hline
 c \quad 0010 = 2_{10} \\
 s \quad 0110 = 6_{10} \\
 \hline
 1000 = 8_{10}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r} 3_{10} \quad 0011 \\ \hline c \quad 0010 = 2_{10} \\ s \quad 0110 = 6_{10} \\ \hline 1000 = 8_{10} \end{array}} \right\} \text{carry-propagate add}$$

- In general, carry-save addition takes in 3 numbers and produces 2.
- Whereas, carry-propagate takes 2 and produces 1.
- With this technique, we can avoid carry propagation until final addition

Carry-save Addition

□ Fazer a soma $7 + 3 + 4$

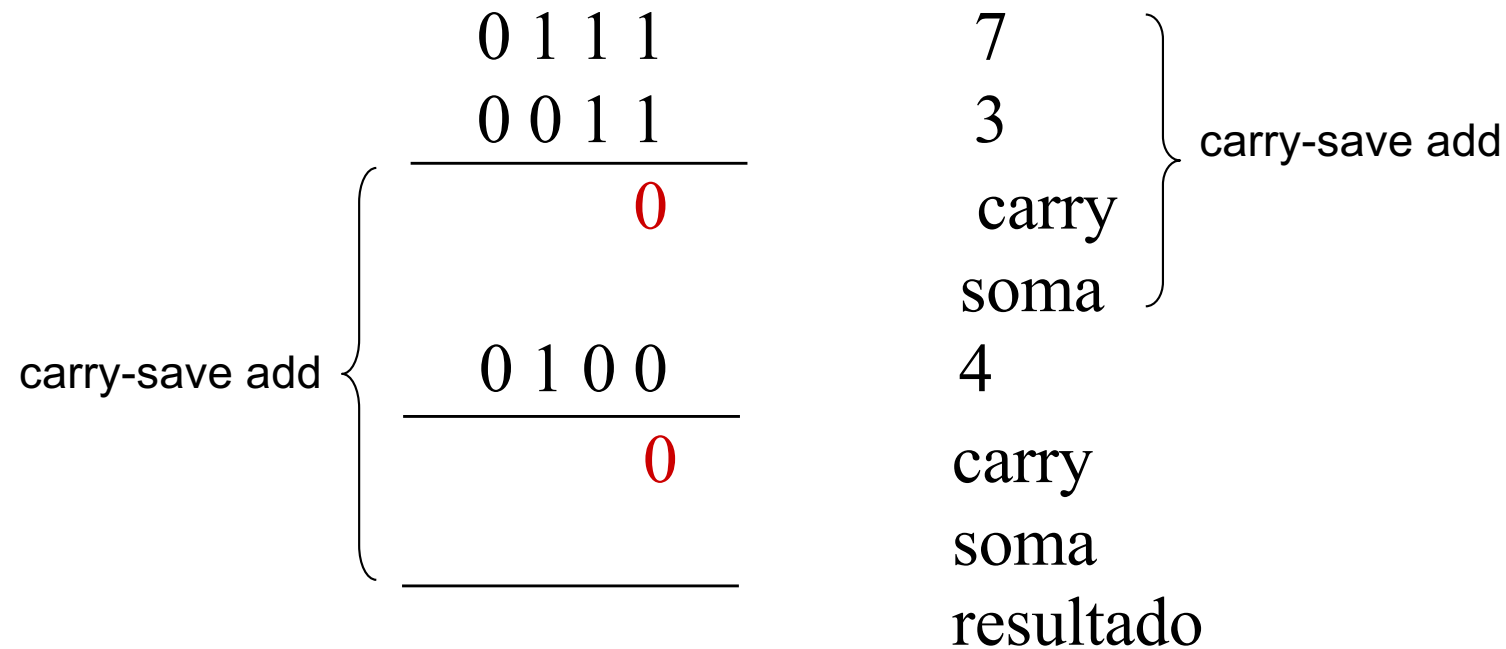

O somador carry save, utilizado nos multiplicadores, serve para realizar a soma quando há várias parcelas a serem adicionadas.

Dados os seguintes valores:

A = 001101 (13_{10})


B = 000101 (5_{10})

C = 001011 (11_{10})

D = 001010 (10_{10})

E = 000111 (7_{10})

F = 001100 (12_{10})

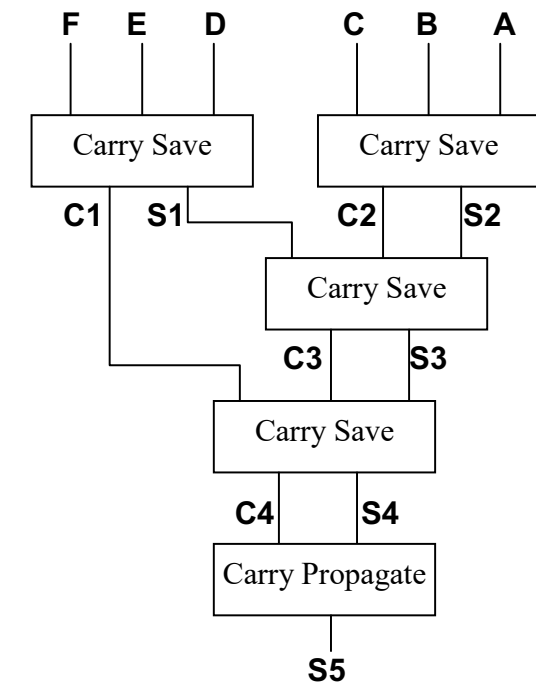


Mostre a obtenção e os valores de (C1/S1), (C2/S2), (C3/S3), (C4/S4) e a soma final (S5).

D	0	0	1	0	1	0
E	0	0	0	1	1	1
F	0	0	1	1	0	0
S1						
C1						

A	0	0	1	1	0	1
B	0	0	0	1	0	1
C	0	0	1	0	1	1
S2						
C2						
S1						
S3						
C3						
C1						
S4						
C4						
Soma						

$$\begin{array}{c} D_0 \\ D_1 \\ D_2 \\ D_3 \\ D_4 \\ D_5 \\ D_6 \\ D_7 \\ D_8 \\ D_9 \\ D_{10} \\ D_{11} \\ D_{12} \\ D_{13} \\ D_{14} \\ D_{15} \\ D_{16} \\ D_{17} \\ D_{18} \\ D_{19} \\ D_{20} \\ D_{21} \\ D_{22} \\ D_{23} \\ D_{24} \\ D_{25} \\ D_{26} \\ D_{27} \\ D_{28} \\ D_{29} \\ D_{30} \\ D_{31} \\ D_{32} \\ D_{33} \\ D_{34} \\ D_{35} \end{array}$$

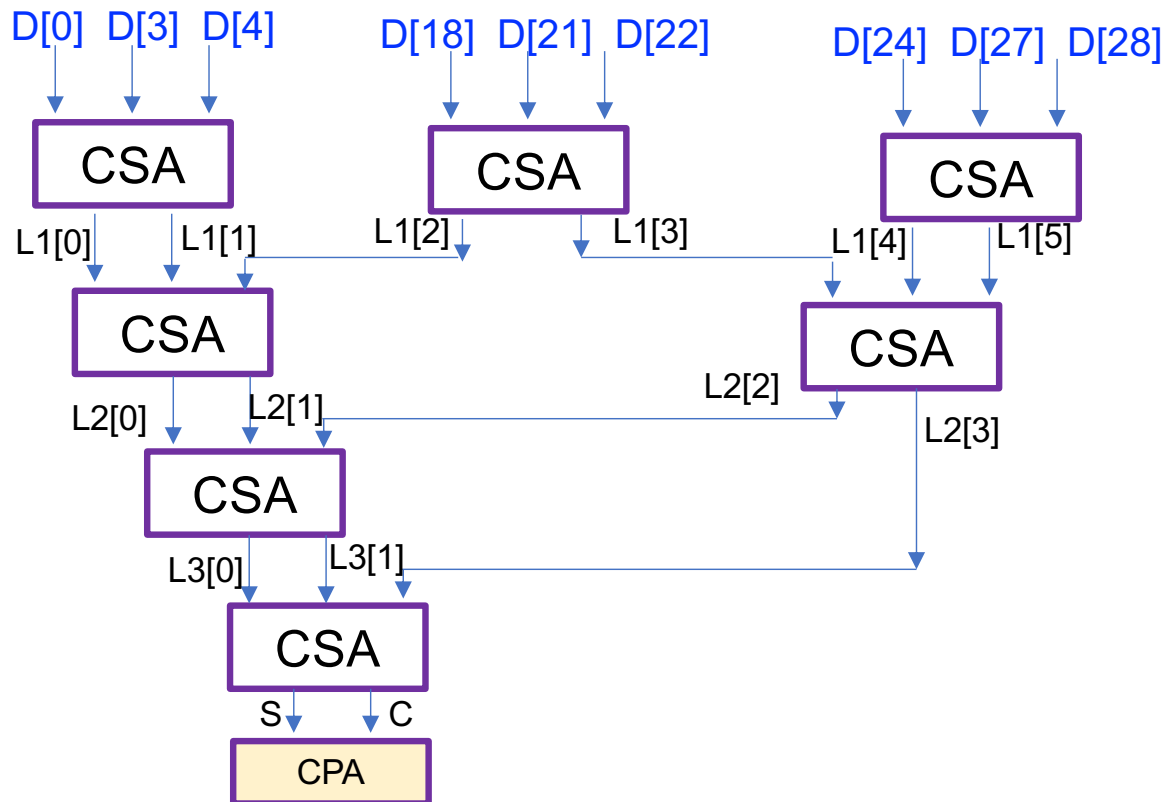
```
CSA_9 sp0 (D[D0], D[3], D[4], D[18], D[21], D[22], D[24], D[27], D[28], S[0]);
```



Carry-save Addition


CSA is associative and commutative. For example:
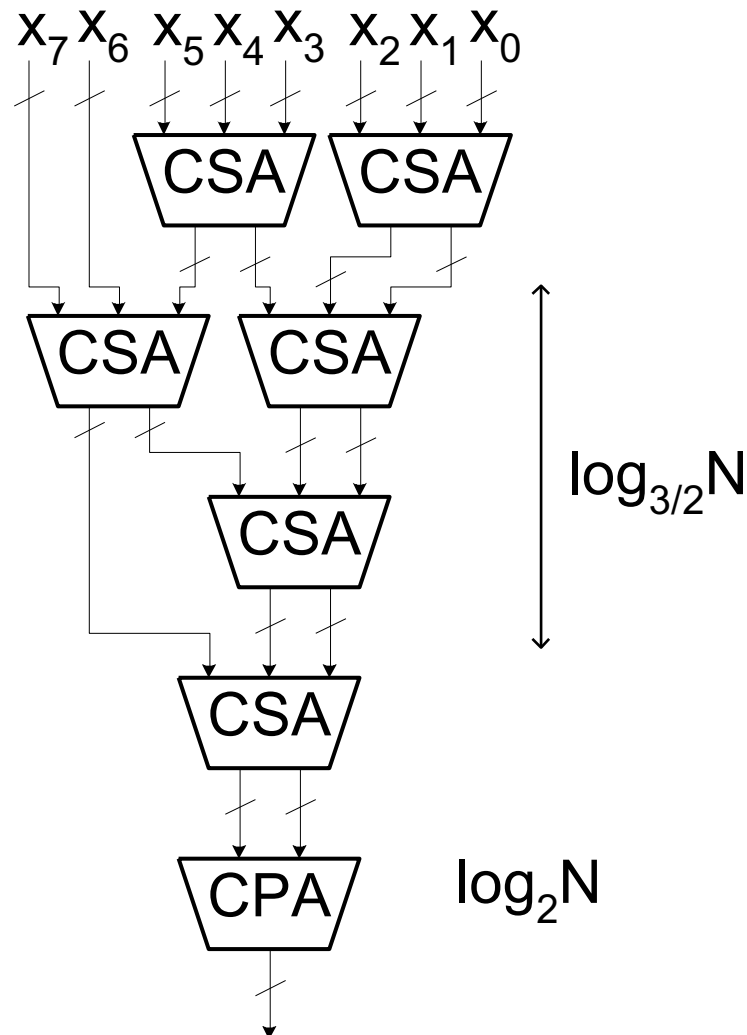
$$(((X_0 + X_1) + X_2) + X_3) = ((X_0 + X_1) + (X_2 + X_3))$$




- A balanced tree can be used to reduce the logic delay.
- This structure is the basis of the **Wallace Tree Multiplier**.
- Partial products are summed with the CSA tree. Fast CPA is used for final sum.
- Multiplier delay $\propto \log_{3/2} N + \log_2 N$

Carry-save Circuits

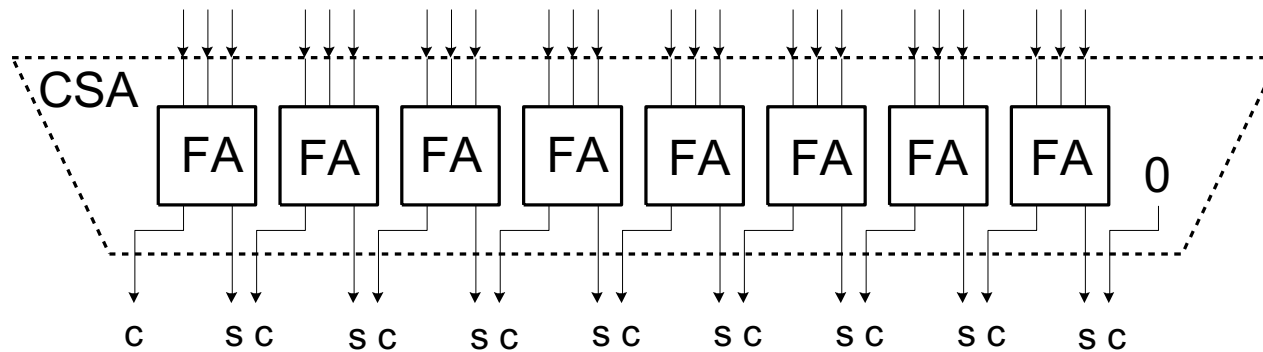


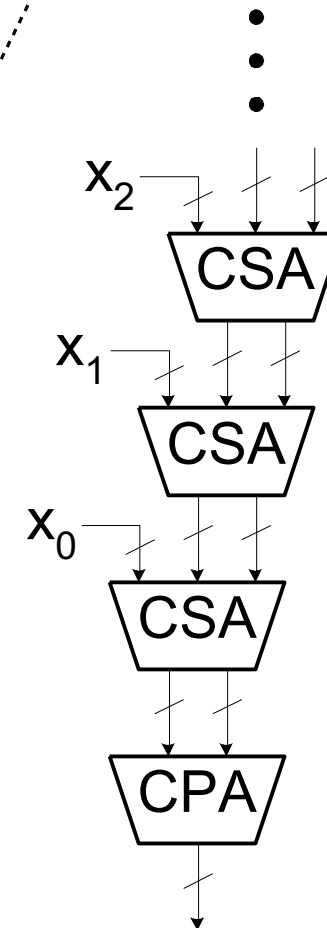- ❑ When adding sets of numbers, carry-save can be used on all but the final sum.
- ❑ Standard adder (carry propagate) is used for final sum.




Carry-Save Multiplication

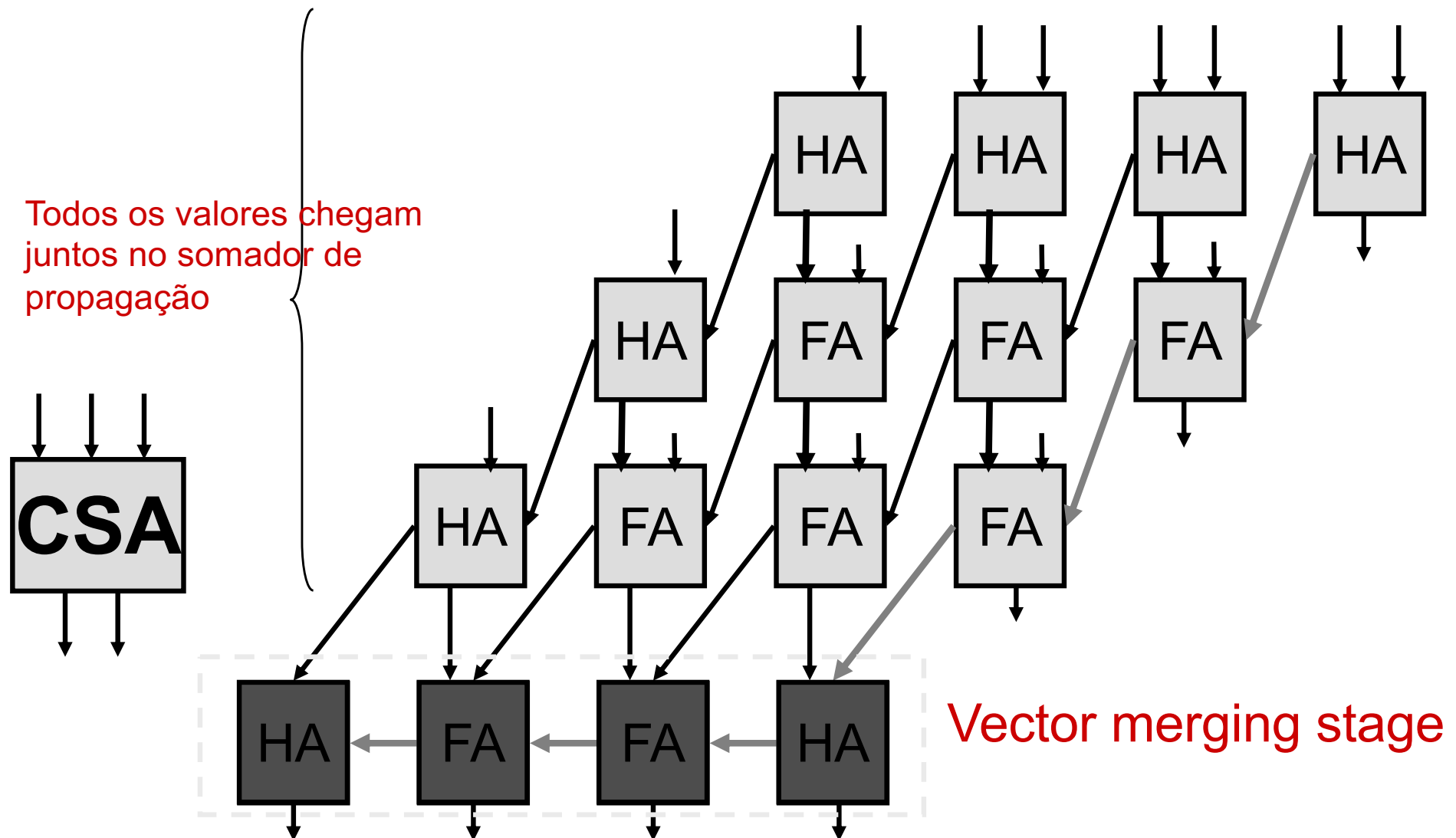
- ❑ Postpone the “carry propagation” operation to the last stage



Implementação do multiplicador

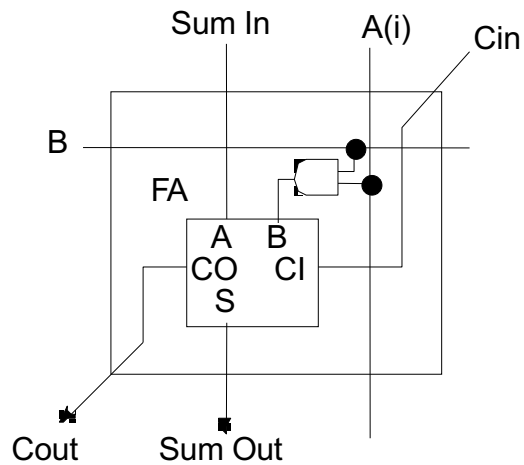

Building block: full adder + and

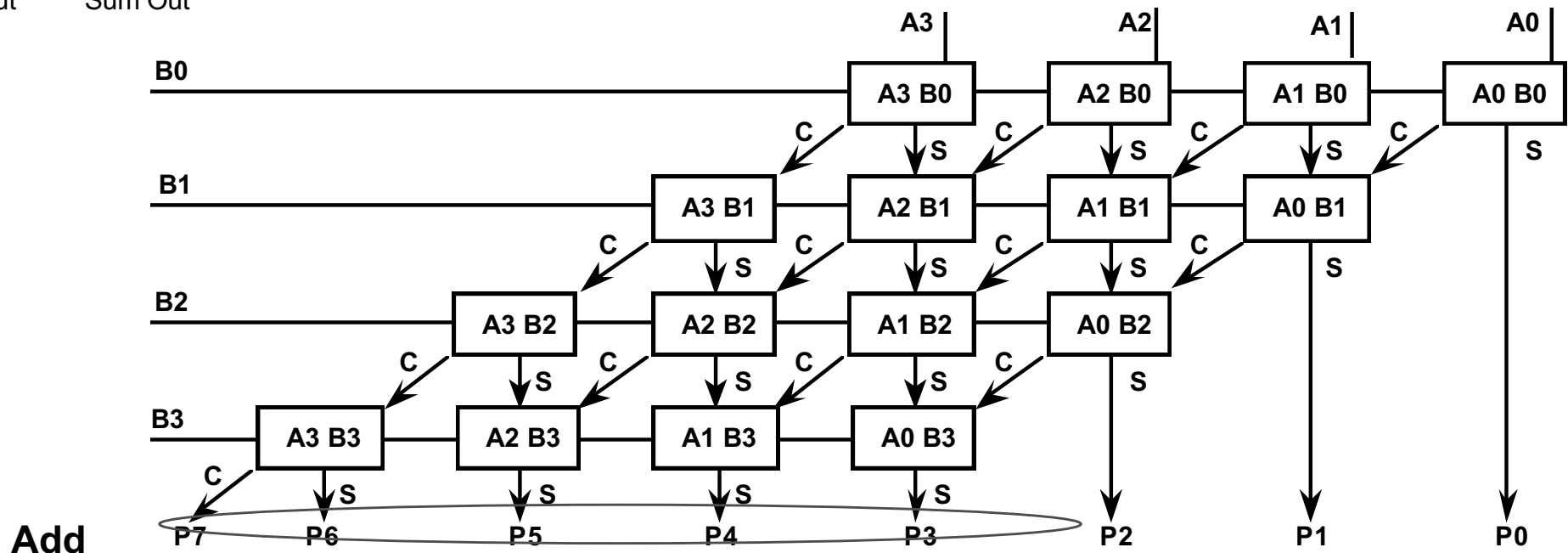


Add

CPA

4 x 4 array of building blocks

Multiplicação. Apresenta-se abaixo o diagrama lógico de um multiplicador de 4 bits.

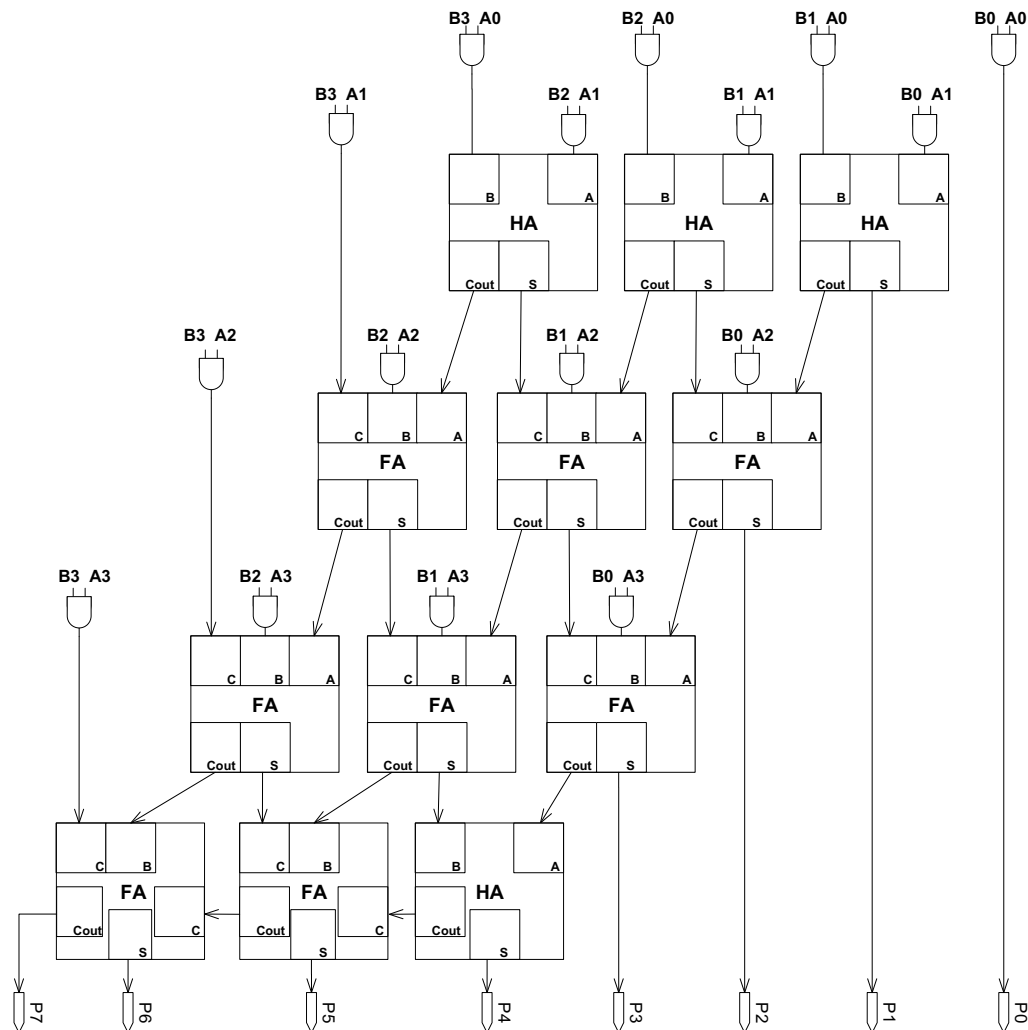- a) Explique como o carry é propagado no interior do circuito. Qual a vantagem deste esquema de propagação de carry?
- b) Considere: $A=1011$ e $B=1101$. Desenhe sobre o circuito os valores booleanos correspondentes, verificando se o valor obtido pela multiplicação é o correto.




Multiplicador com carry-save

A=1101

B=1011


DICA:

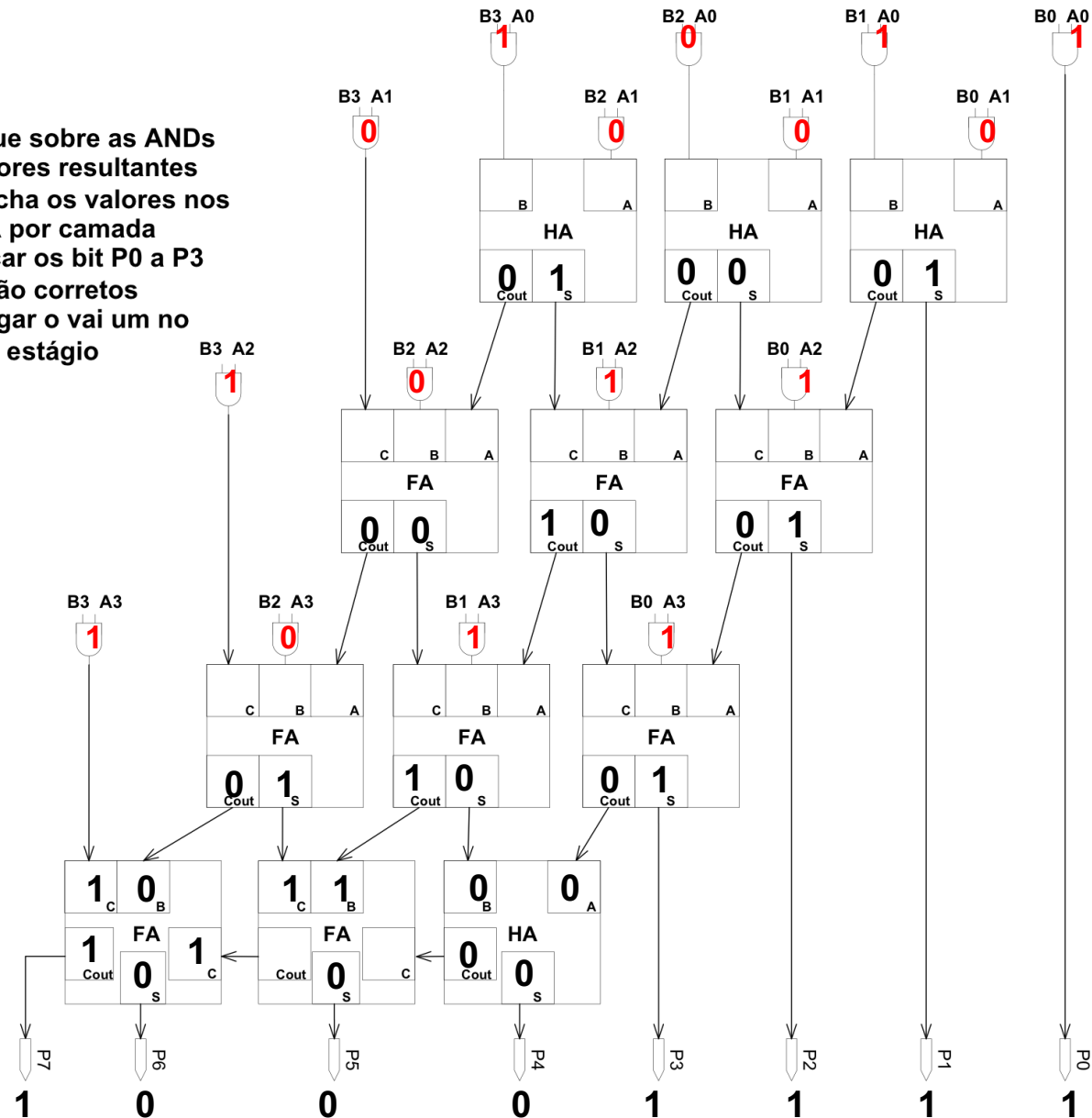- 1- coloque sobre as ANDs os valores resultantes
- 2- Preencha os valores nos HA/FA por camada
- 3- Verificar os bit P0 a P3 se estão corretos
- 4- Propagar o vai um no último estágio



Multiplicação serial

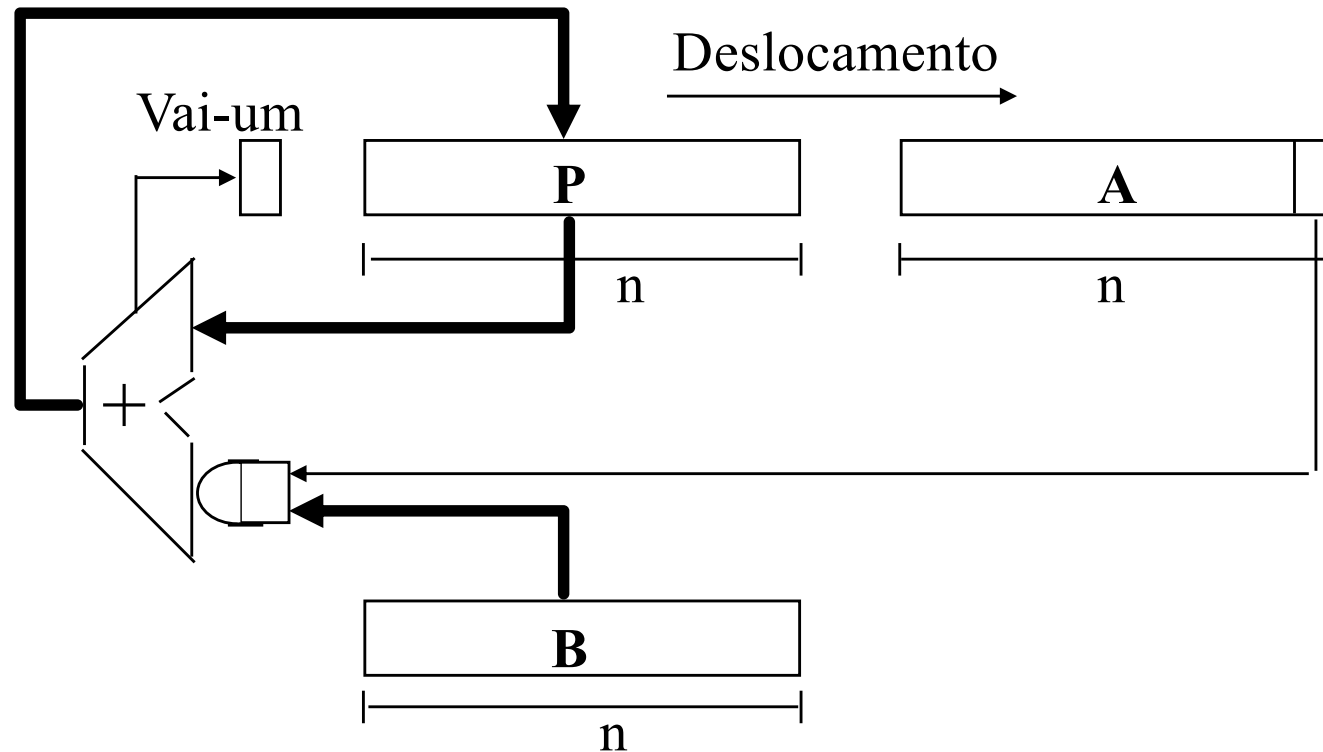- ➔ Solução natural para $a*b$: somas sucessivas n passos



- ➔ Inicialmente, $P=0$, $A=a$, $B=b$. Cada passo, duas partes:
- soma carregada em **P**;
 - **P** & **A** deslocado um bit para a direita.

Multiplicação A*B

A = 11011 (27)


B = 00101 (5)

135 → 100 00111

		P					A				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1

Divisão serial

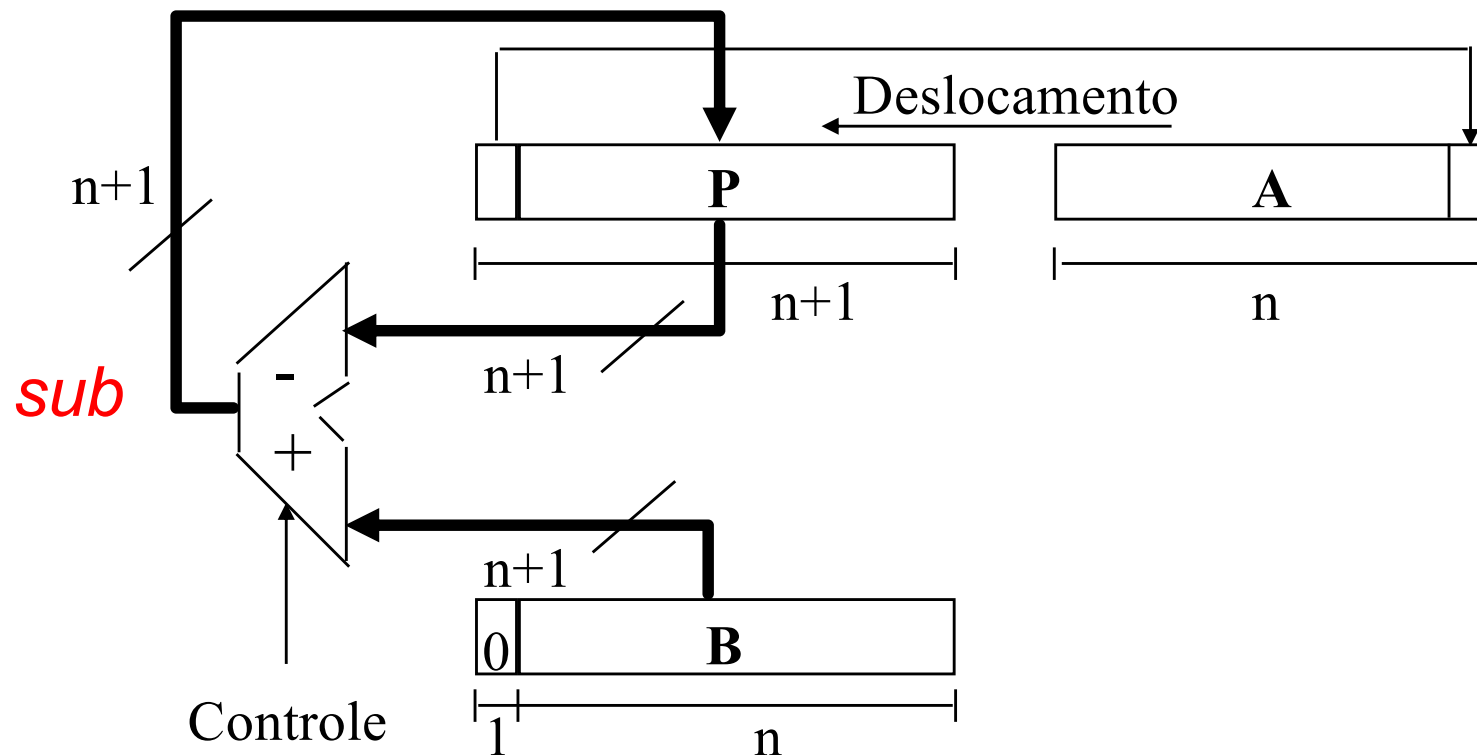➔ Solução para a/b : subtrações sucessivas, n passos



➔ Algoritmo:
1) desloca $P \& A$ p/ esq 1 bit; $sub \leftarrow P - B$;
2) if ($sub < 0$), $A_0 = 0$ else { $A_0 = 1$; $P \leftarrow sub$ }

Divisão A/B

A = 11011 (27)

B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $sub \leftarrow P-B$;
- 2) if ($sub < 0$), $A0=0$ else { $A0=1$; $P \leftarrow sub$ }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2											
3											
4											
5											

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $sub \leftarrow P-B$;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; $P \leftarrow sub$ }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3											
4											
5											

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $\text{sub} \leftarrow P-B$;
- 2) if ($\text{sub} < 0$), $A0=0$ else { $A0=1$; $P \leftarrow \text{sub}$ }

passo		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3		0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
		0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4											
5											

00110 - 00101 = 001

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $\text{sub} \leftarrow P-B$;
- 2) if ($\text{sub} < 0$), $A0=0$ else { $A0=1$; $P \leftarrow \text{sub}$ }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5											

Divisão A/B

A = 11011 (27)
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; $sub \leftarrow P-B$;
- 2) if ($sub < 0$), $A0=0$ else { $A0=1$; $P \leftarrow sub$ }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1


Resto = 2

resultado=5

Shift and Rotate Operations


- ❑ Used in:
 - Microprocessors
 - Encryption algorithms
- ❑ If fixed shift, simply wire the inputs to the correct output positions
- ❑ Variable shift
 - One-bit shifter
 - Barrel shifter
 - Logarithmic shifter

One-bit Shifter

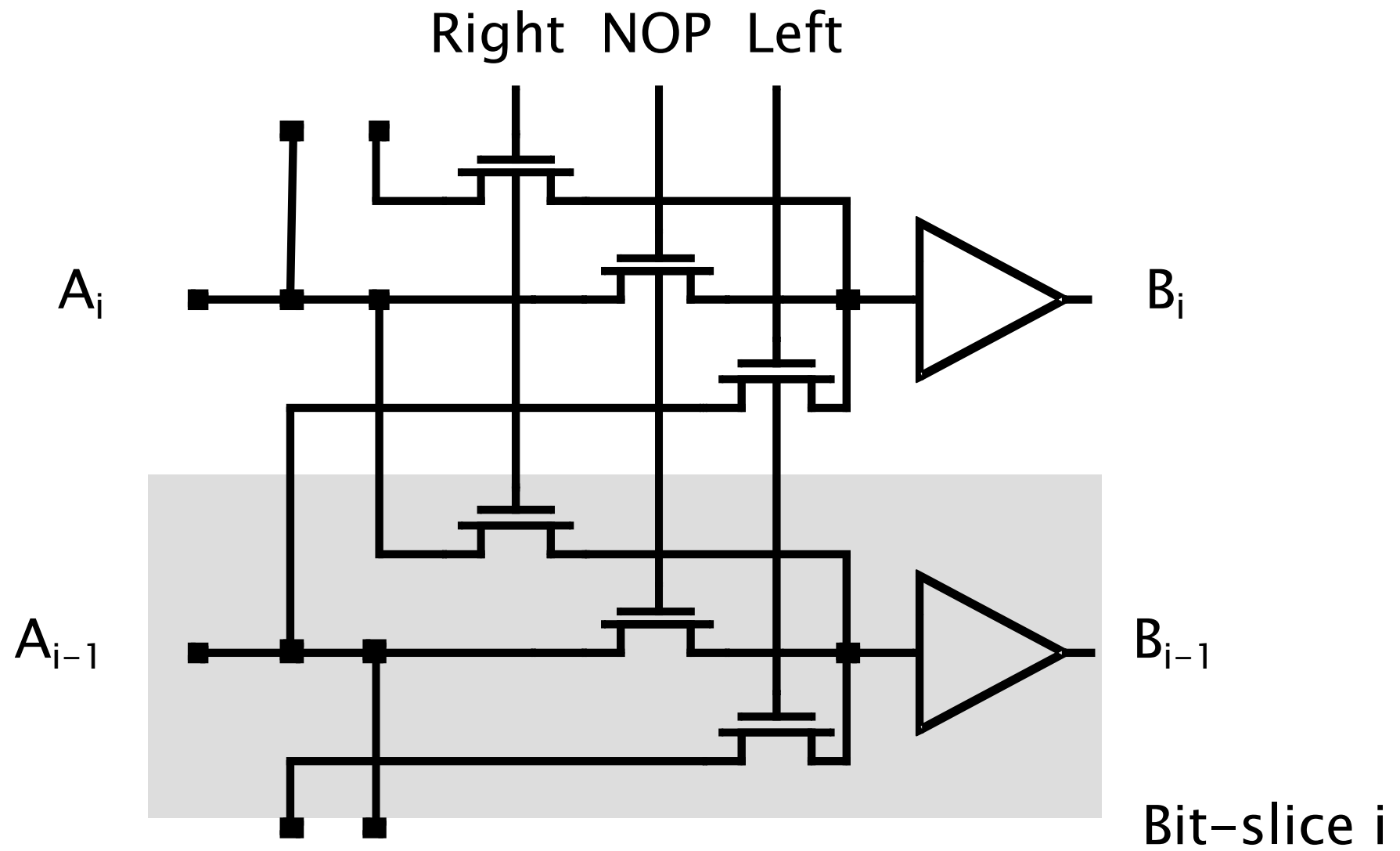

n-bit Shifter (barrel shifter)

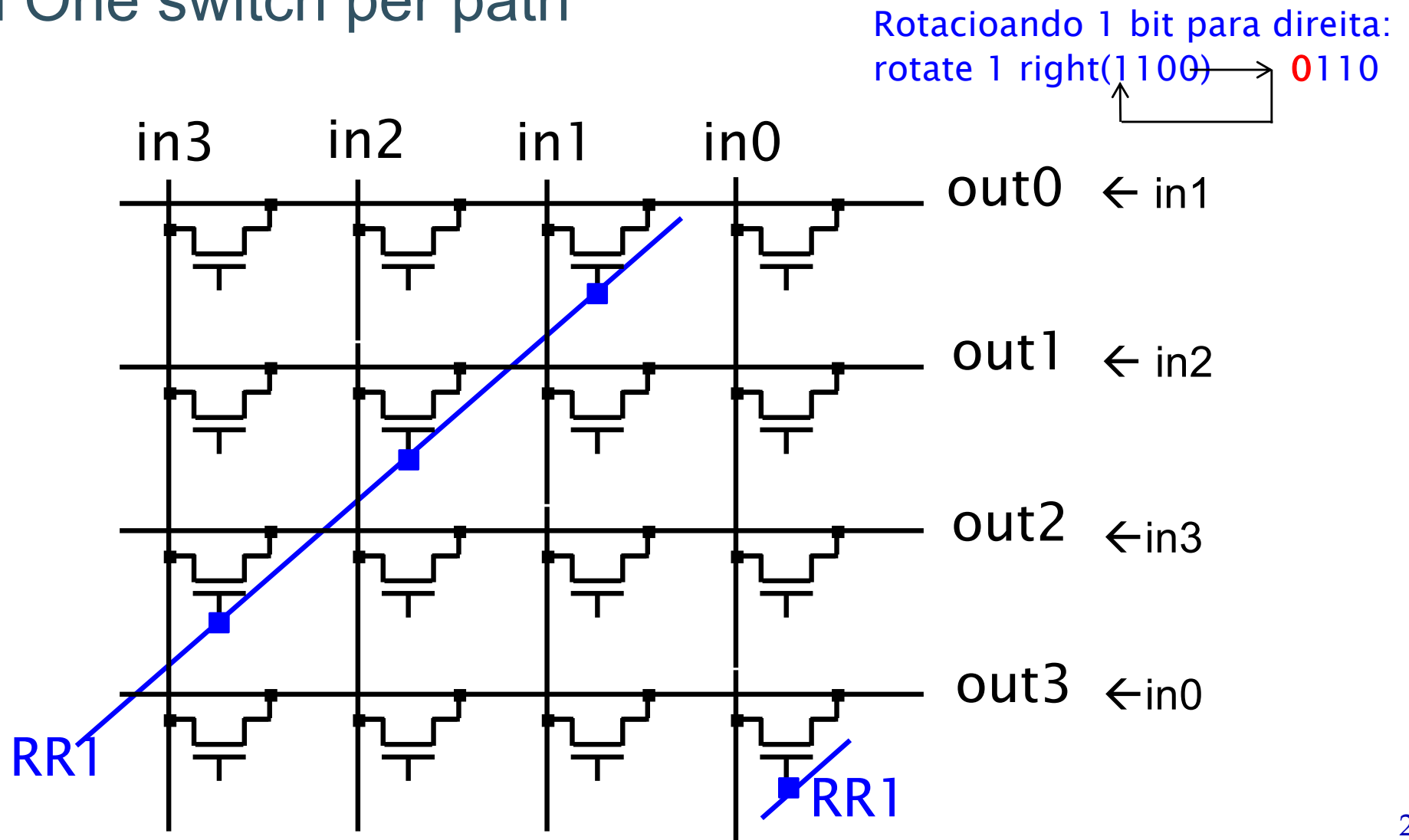
- ❑ Quadratic number of transistors
- ❑ One switch per path



n-bit Shifter (barrel shifter)


Rotacionando 2 bits para direita:

rotate 1 right(1100) → 0011

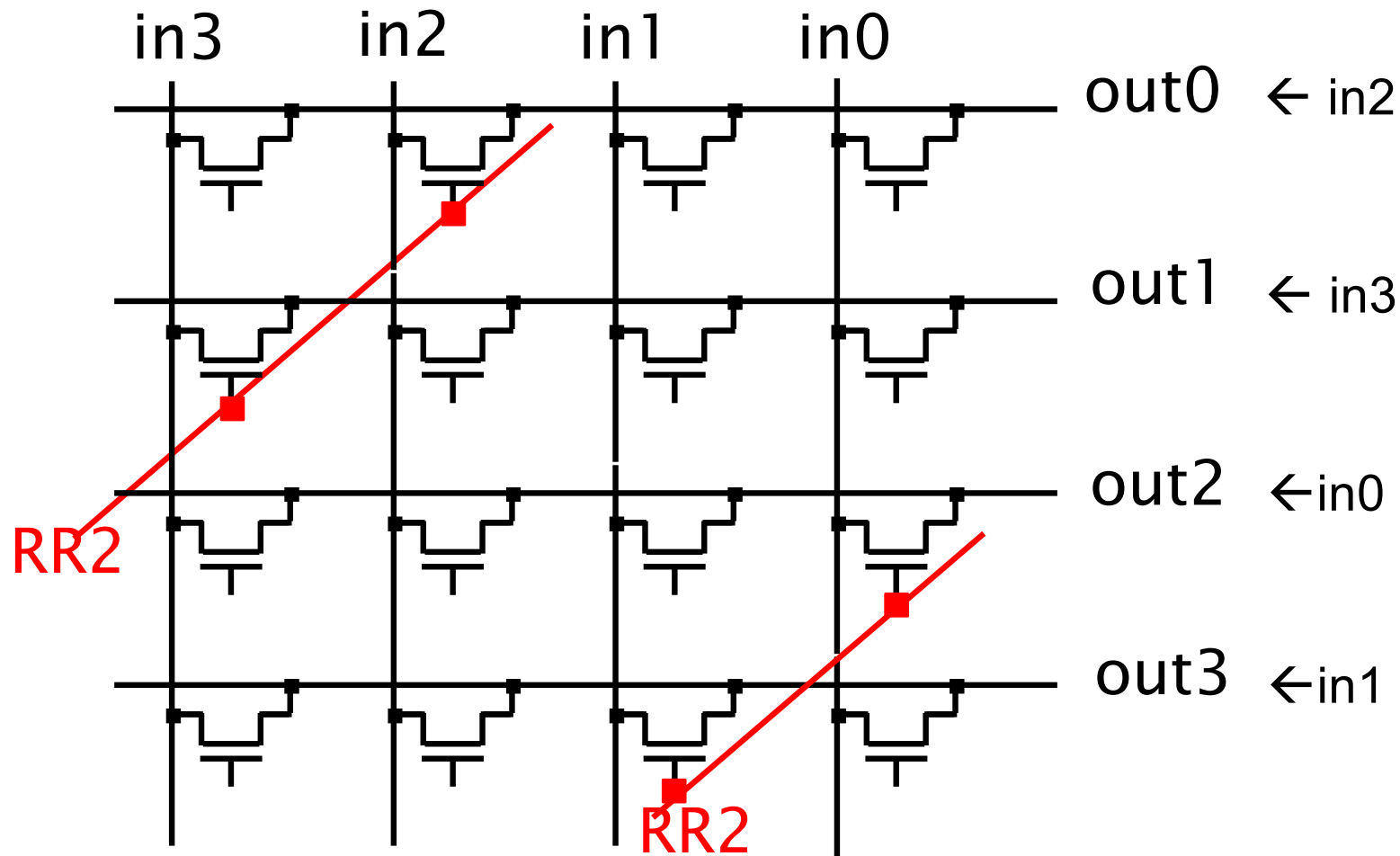

n-bit Shifter (barrel shifter)

Circuito completo:

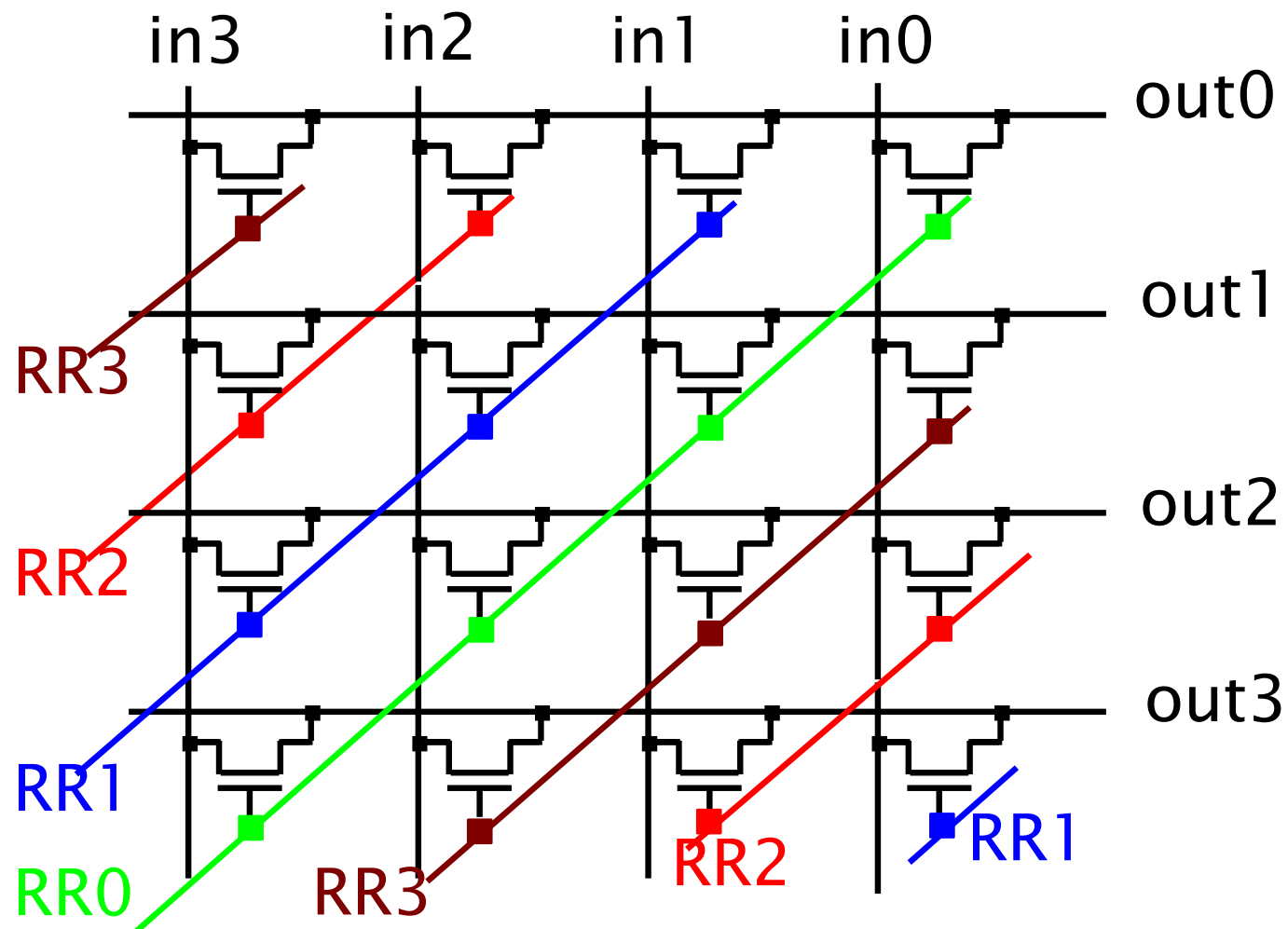

Deslocamento Aritmético

❑ Deslocamento lógico


10001 → 1 bit para a direita 01000
1 bit para a esquerda 00010

❑ Deslocamento aritmético

00100 → 1 bit para a direita 00010 (de 4 para 2)
10100 → 1 bit para a direita 11010 (de -12 para -6)


SH1 $\leftarrow$ 1

Bit 3 wrapped around

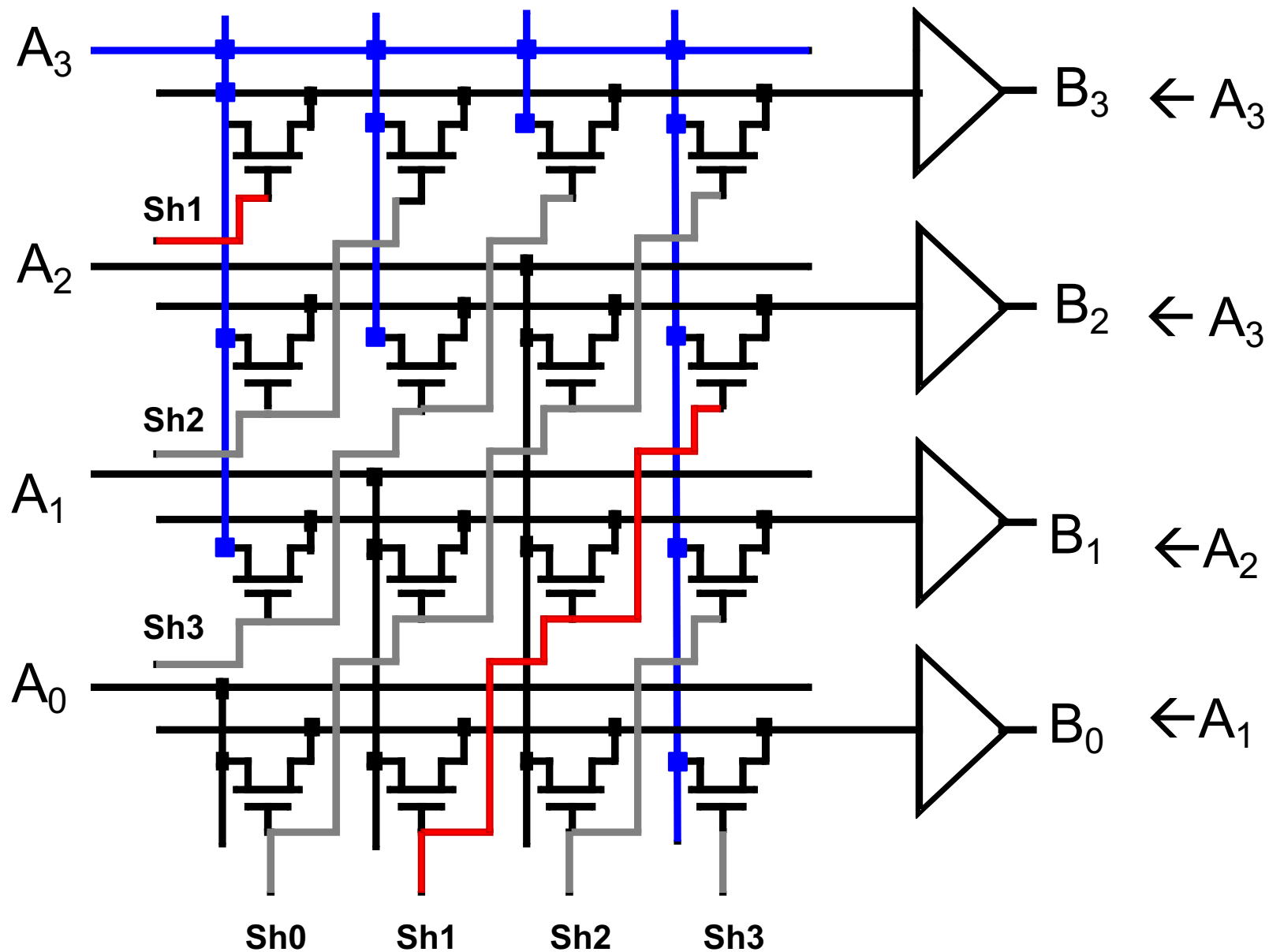


Area dominated by wiring

SH2 $\leftarrow$ 1

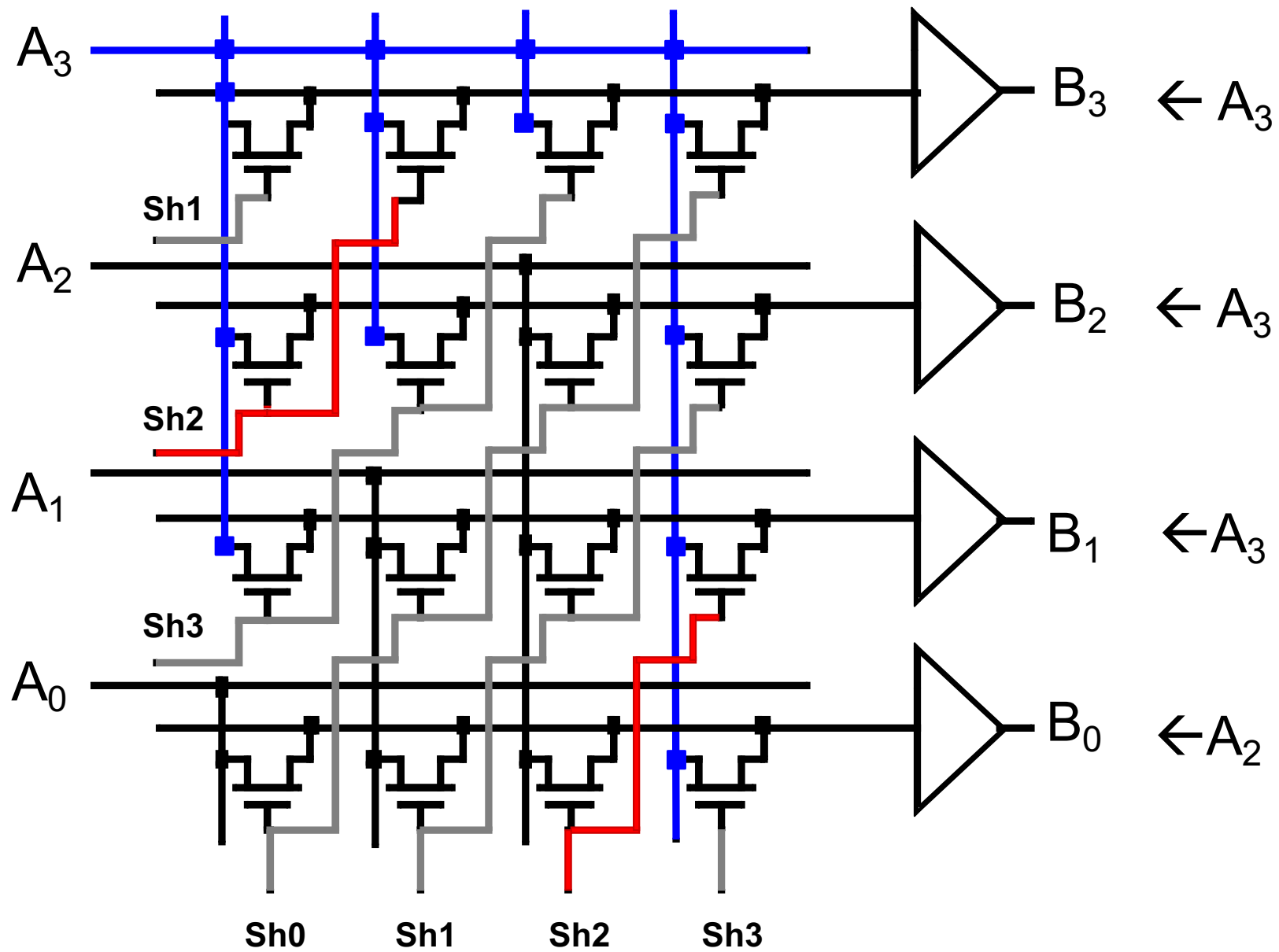


4. (1,5) Circuitos de rotação e deslocamento. Apresentar uma matriz de transistores capaz de realizar deslocamentos para a direita para palavras de 4 bits, onde o bit mais significativo recebe '0' (*gnd*). A tabela abaixo ilustra os valores que os bits de saída (B3 a B0) devem receber em função dos bits de entrada (A3 a A0).

Ação	Comando	B3	B2	B1	B0
Não desloca	SR0	A3	A2	A1	A0
Deslocamento de 1 bit a direita	SR1	0	A3	A2	A1
Deslocamento de 2 bits a direita	SR2	0	0	A3	A2
Deslocamento de 3 bits a direita	SR3	0	0	0	A3

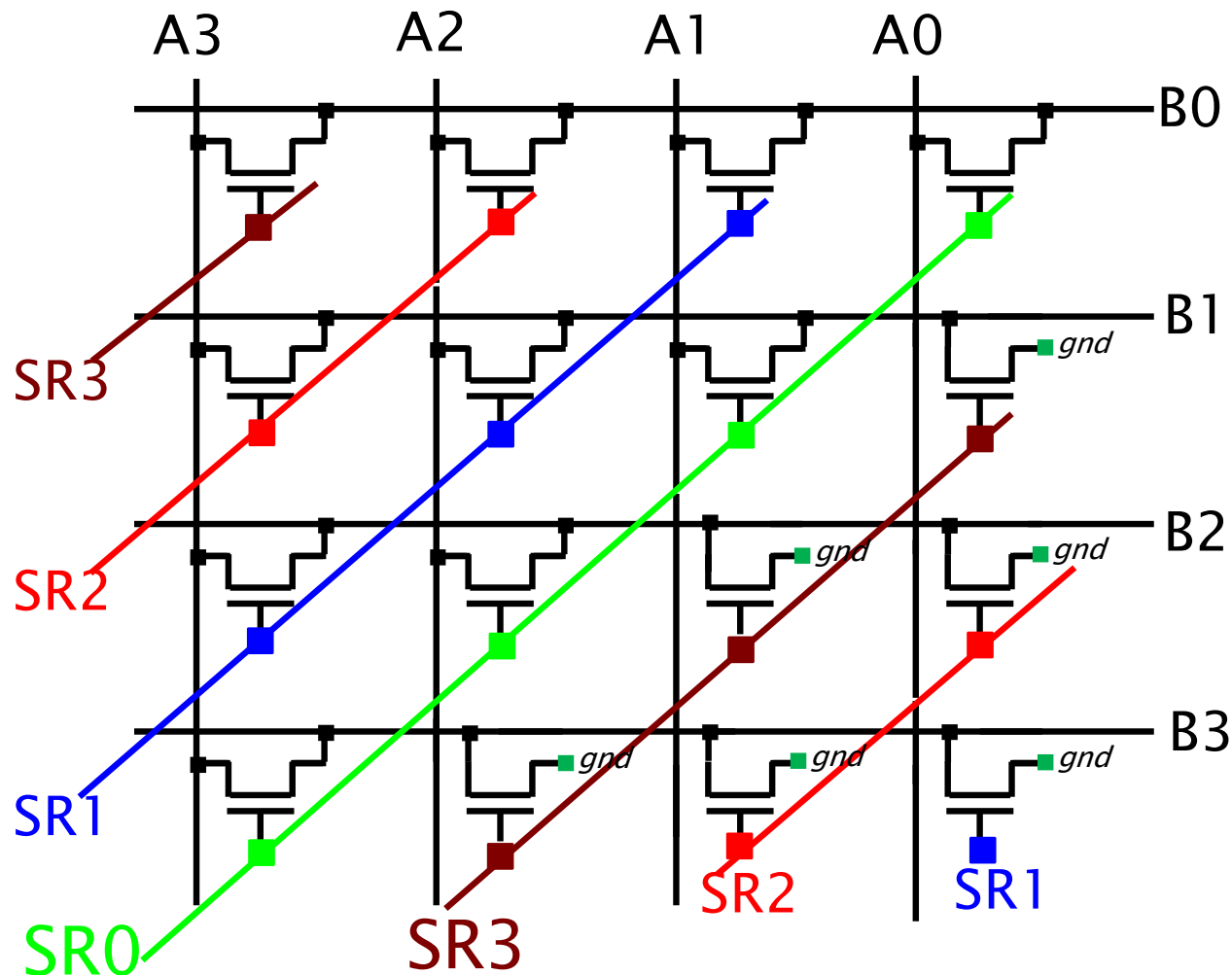

Considere o somador *carry bypass* com duas configurações distintas: estágios (M) de 4 bits e de 8 bits, com $t_{FA} = 90\text{ps}$ e $t_{MUX} = 20\text{ps}$.

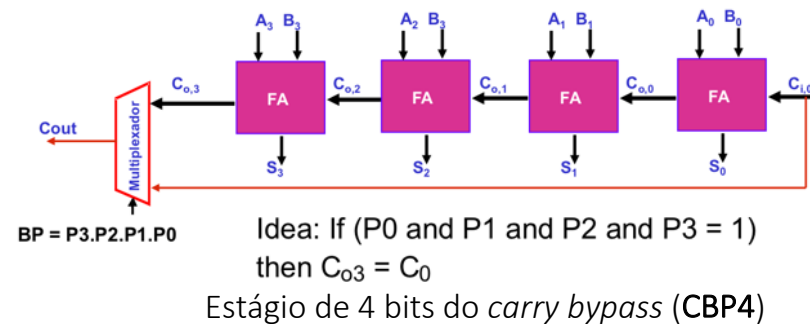- Determine o valor do número de bits em que o atraso dos somadores com $M=4$ e $M=8$ se igualam $\rightarrow N_{\text{igual}}$
- De 8 bits até N_{igual} qual configuração do somador é mais rápida?



$$T = 2 \cdot M \cdot t_{FA} + \left(\frac{N}{M}\right) \cdot t_{mux}$$


$$2 \cdot 8 \cdot 90 + \frac{N}{8} \cdot 20 < 2 \cdot 4 \cdot 90 + \frac{N}{4} \cdot 20$$

$$1440 + 2,5N < 720 + 5N$$


$$2,5N > 720$$

$$N > 288$$


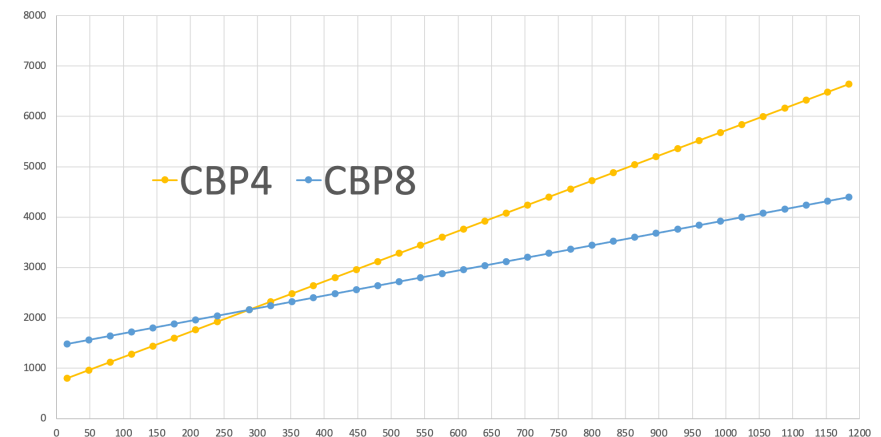
Até 288 bits o CP4 é mais rápido que o CP8. Após 288 bits o CP8 é mais rápido, pois há menos muxes no caminho



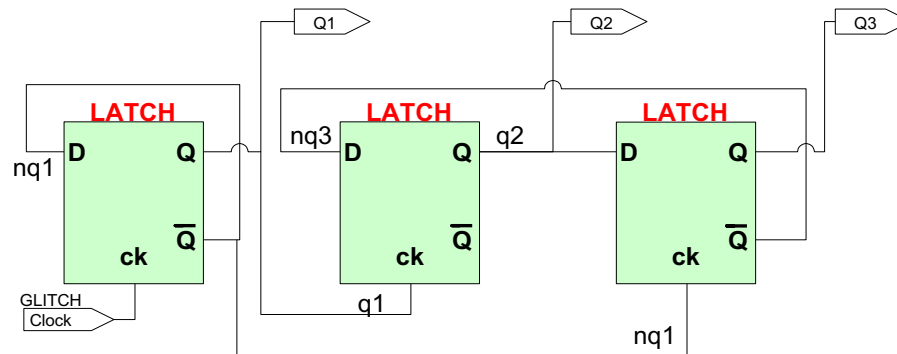Um projetista desenvolveu o circuito abaixo para implementar um contador, usando apenas flip-flops do tipo *latch*, transparentes ao nível '1' do sinal 'ck', e um *clock* na forma de pulso (*glitch clock* - GCK) conectado ao pino 'ck' da primeira *latch*.



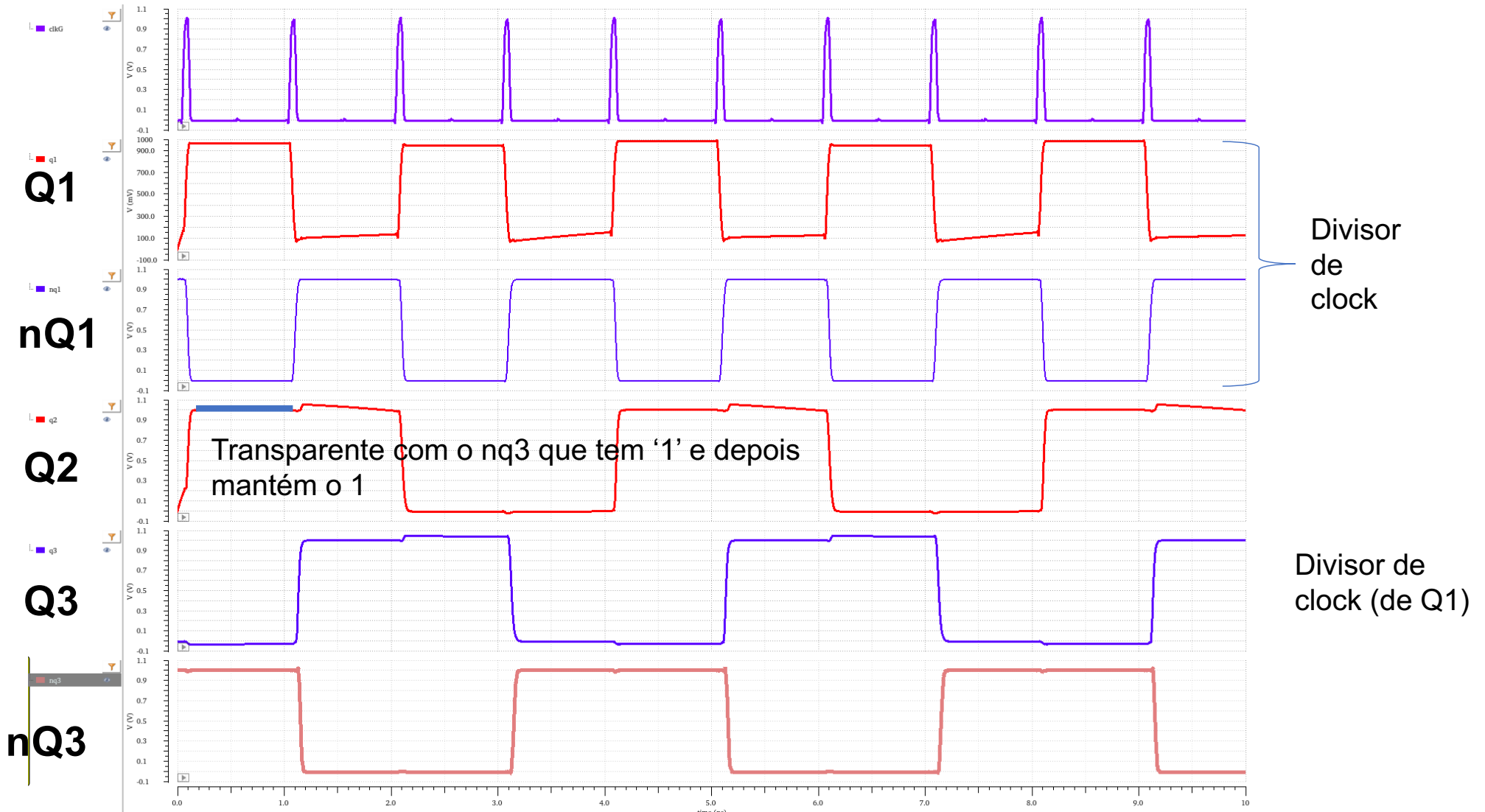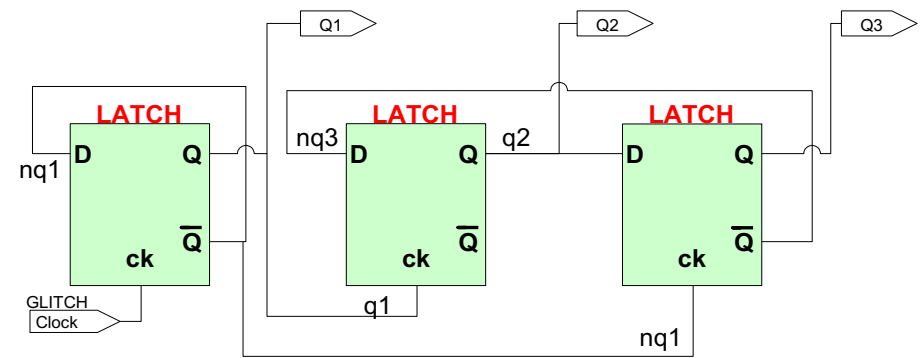- a) Apresente, para os primeiro **8 pulsos** de **GCK** (assumindo q1, q2, e q3 inicialmente em zero) as formas de onda para os sinais: GCK, q1, nq1, q2, q3.
- b) O sinal 'q1' opera como um divisor de *clock*? Explique.
- c) Qual o comportamento do par 'q2-q3' em relação ao sinal 'q1'?



Exemplo de Circuito Complexo

IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 43, NO. 1, JANUARY 2008

29

An 80-Tile Sub-100-W TeraFLOPS Processor in 65-nm CMOS

Sriram R. Vangal, *Member, IEEE*, Jason Howard, Gregory Ruhl, *Member, IEEE*, Saurabh Dighe, *Member, IEEE*, Howard Wilson, James Tschanz, *Member, IEEE*, David Finan, Arvind Singh, *Member, IEEE*, Tiju Jacob, Shailendra Jain, Vasantha Erraguntla, *Member, IEEE*, Clark Roberts, Yatin Hoskote, *Member, IEEE*, Nitin Borkar, and Shekhar Borkar, *Member, IEEE*

Abstract—This paper describes an integrated network-on-chip architecture containing 80 tiles arranged as an 8×10 2-D array of floating-point cores and packet-switched routers, both designed to operate at 4 GHz. Each tile has two pipelined single-precision floating-point multiply accumulators (FPMAC) which feature a single-cycle accumulation loop for high throughput. The on-chip 2-D mesh network provides a bisection bandwidth of 2 Terabits/s. The 15-FO4 design employs mesochronous clocking, fine-grained clock gating, dynamic sleep transistors, and body-bias techniques. In a 65-nm eight-metal CMOS process, the 275 mm² custom design contains 100 M transistors. The fully functional first silicon achieves over 1.0 TFLOPS of performance on a range of benchmarks while dissipating 97 W at 4.27 GHz and 1.07 V supply.



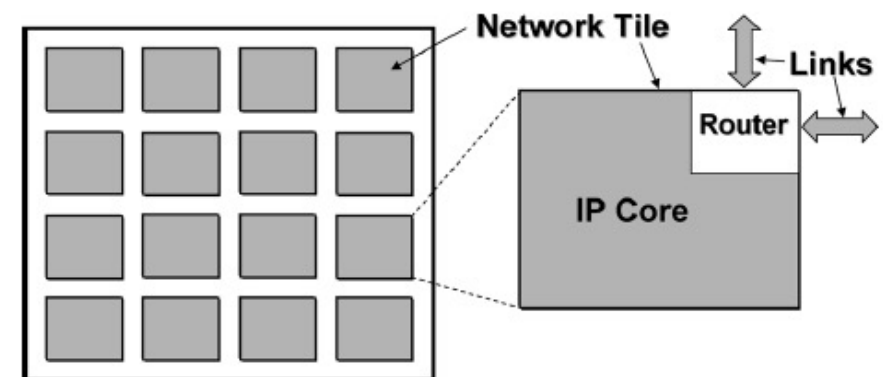
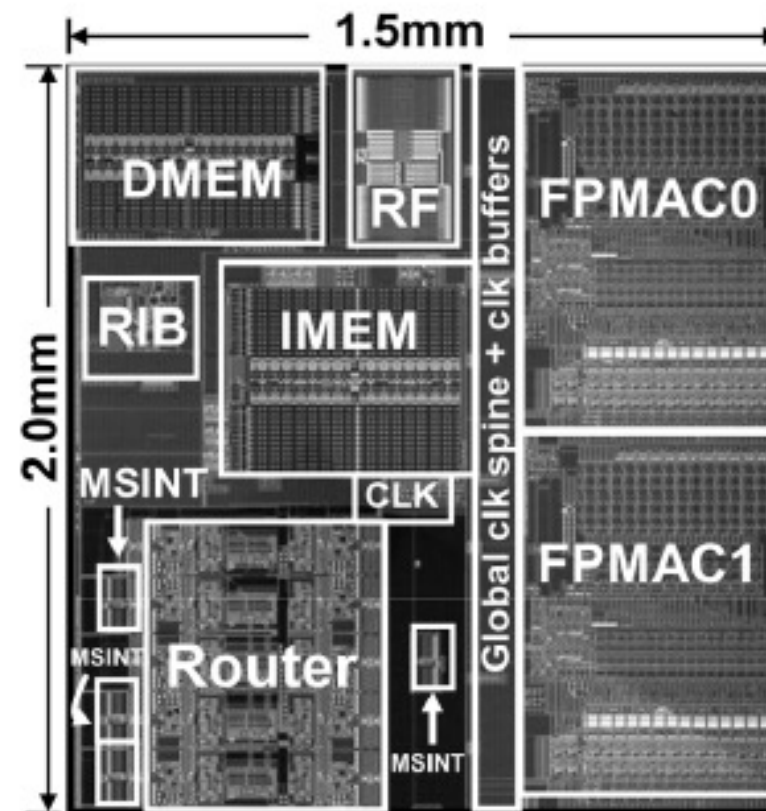


Fig. 1. NoC architecture.

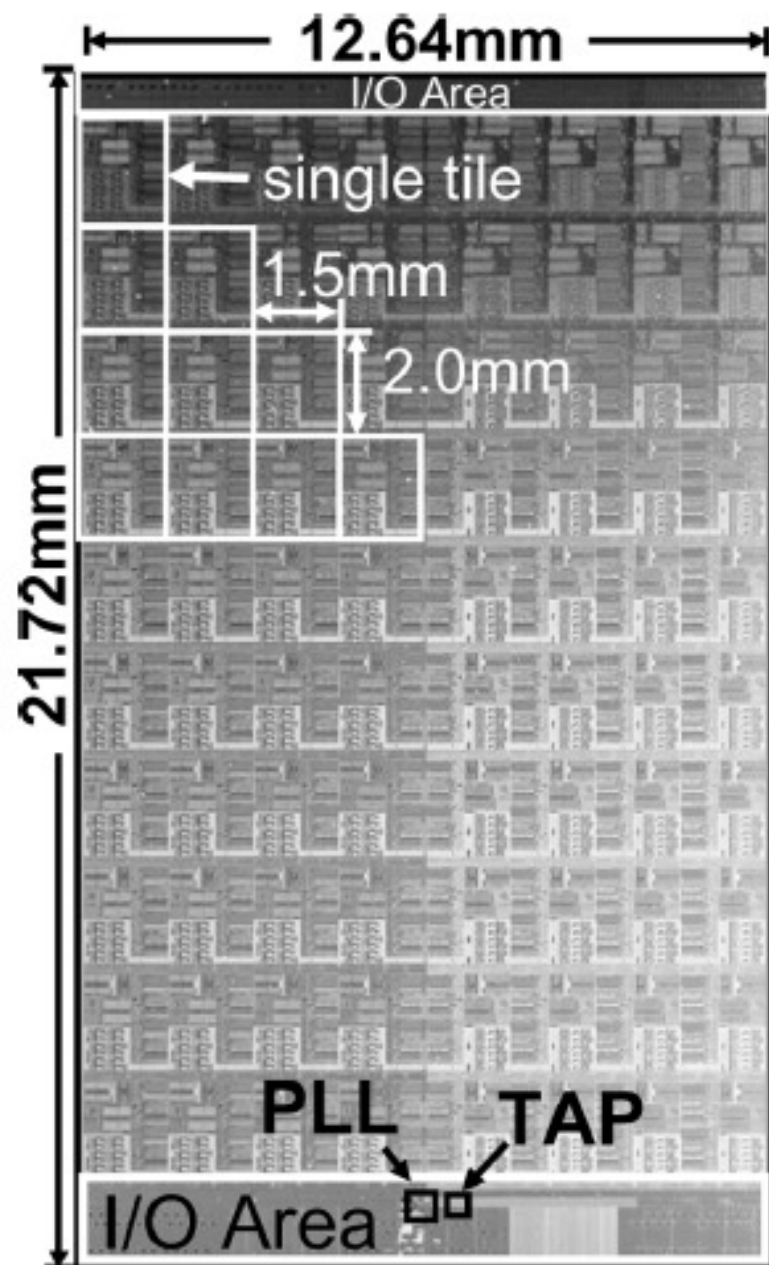

Technology	65nm, 1 poly, 8 metal (Cu)
Transistors	100 Million (full-chip) 1.2 Million (tile)
Die Area	275mm ² (full-chip) 3mm ² (tile)
C4 bumps #	8390

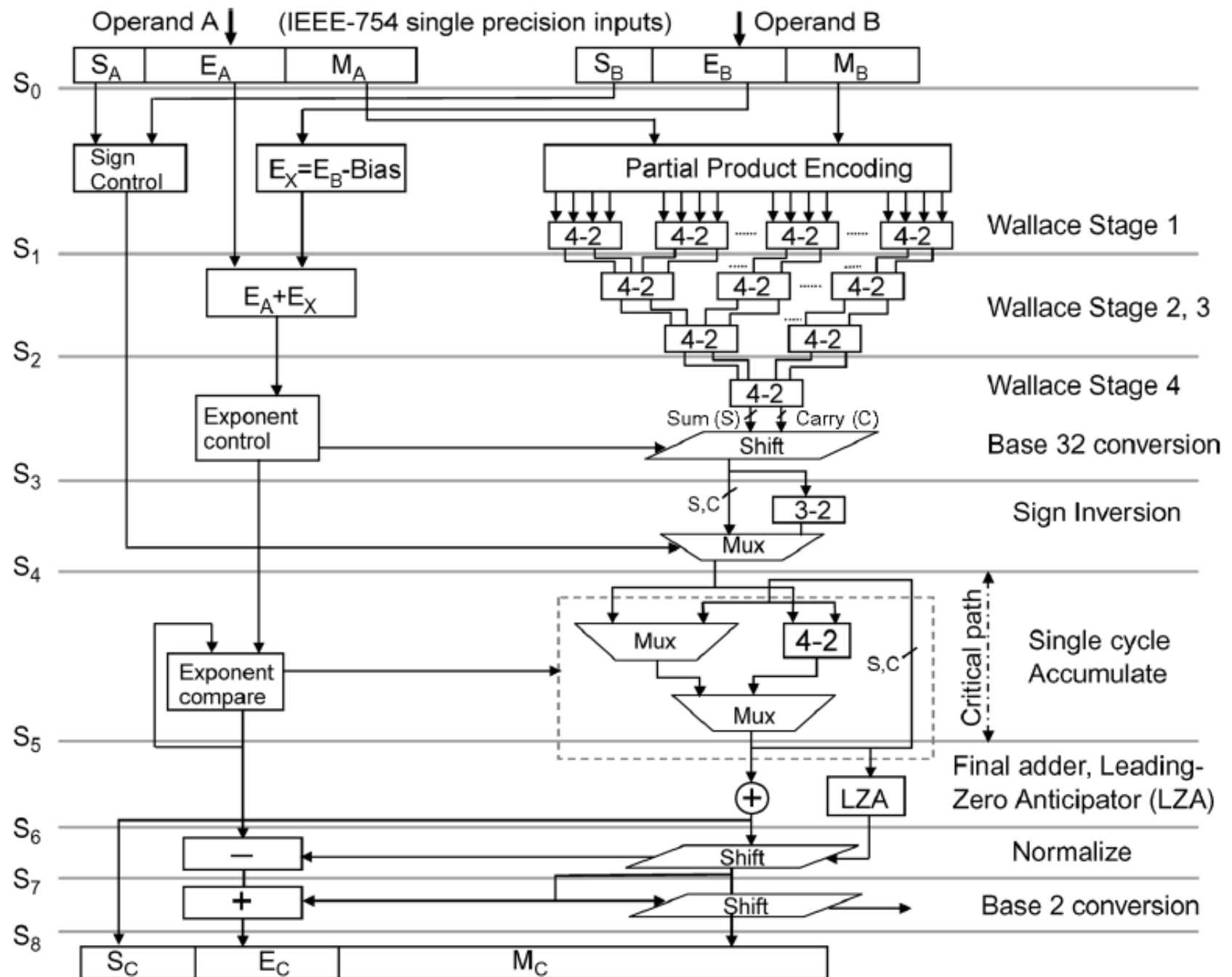

FPMAC nine-stage pipeline with single-cycle accumulate loop.

Flip-flops utilizados no circuito



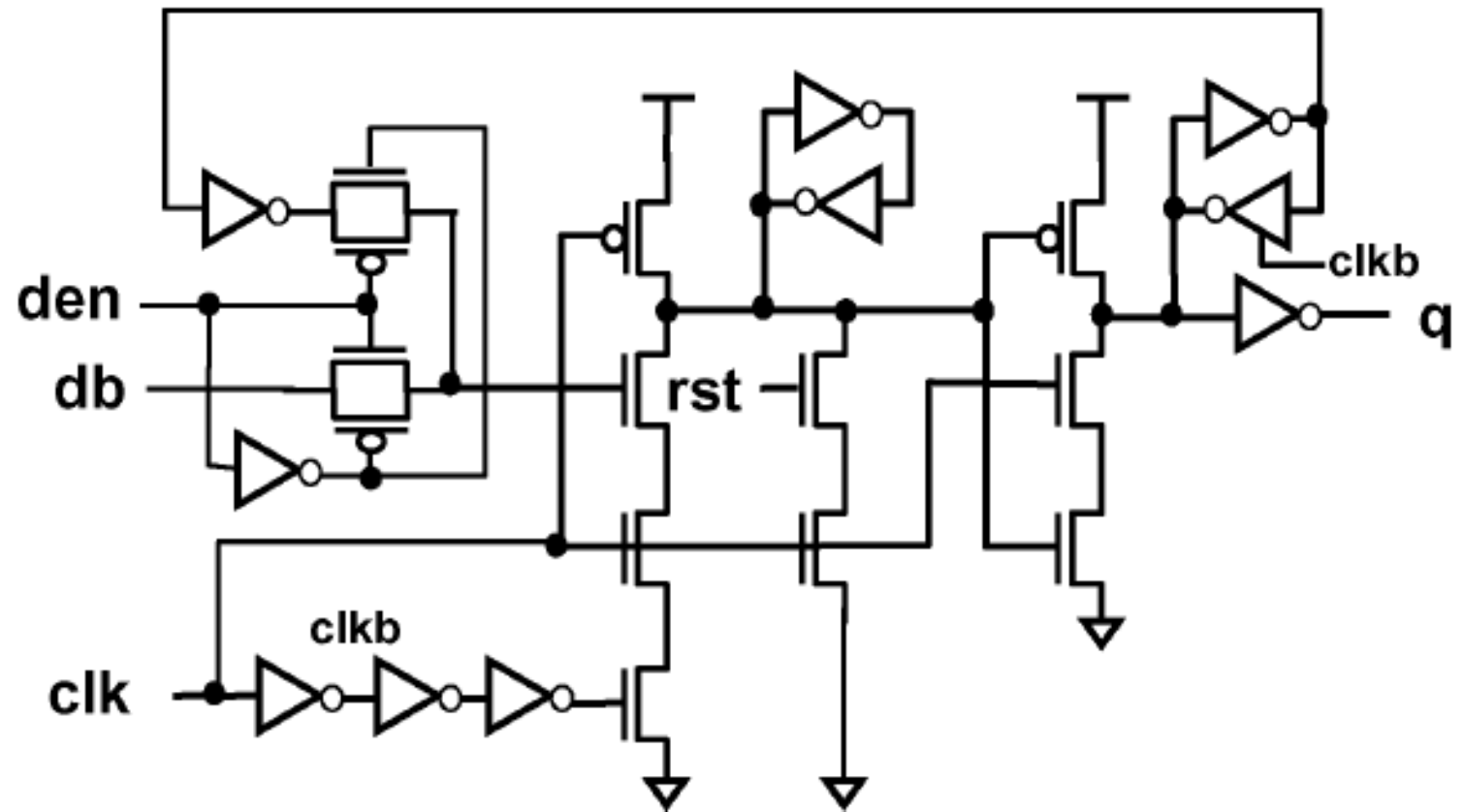


Fig. 8. Semi-dynamic flip-flop (SDFF) schematic.

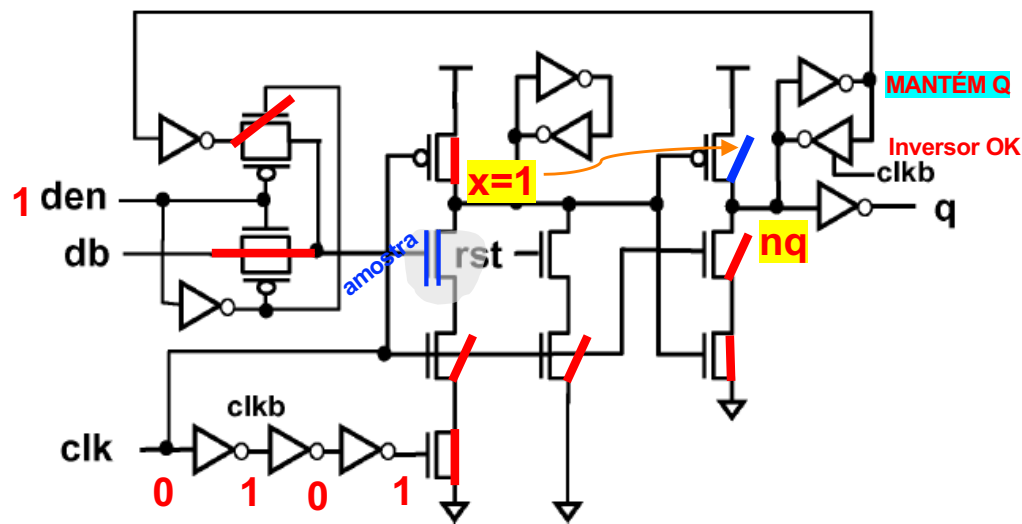


x: em pré-carga
com rst vai a zero - última informação amostrada

ck=0

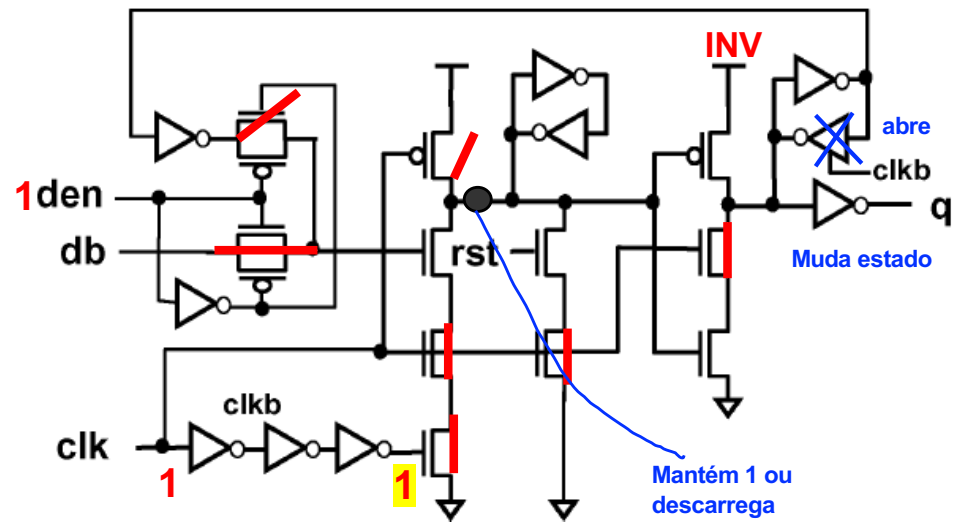

ck= sobe

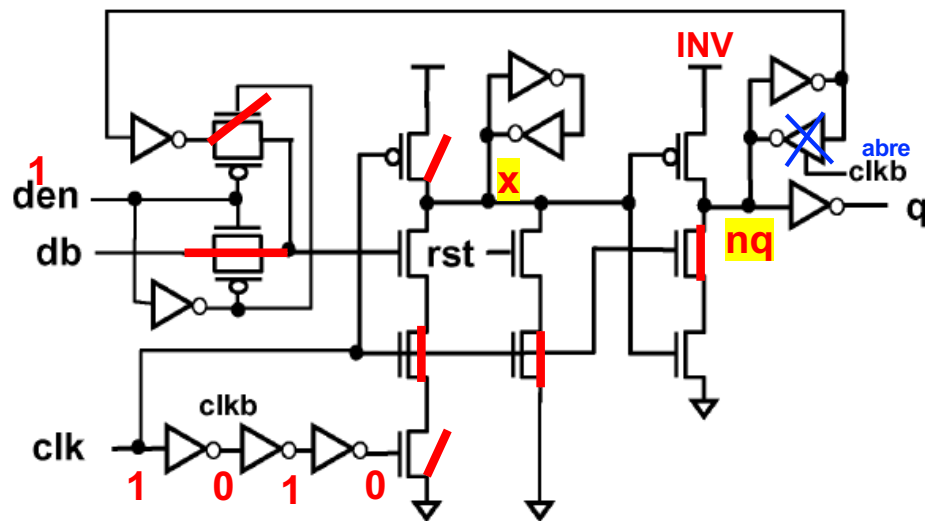

ck=1

x: último dado, isolado por 'Z' – não muda

ck= desce

- mesma condição de ck=0
- transfere Q do laço interno para o laço externo

den=0 : mantém a informação anterior, independente do clock

